

## 2.3.X Netzteil/Ladekondensator – Versuch

### 2.3.X.1 Ziele

- a) Wie hängt  $U_{Br,p-p}$  von  $R_L$  und  $C_L$  ab?

### 2.3.X.2 Aufbau


- 12VAC-Quelle, Gleichrichter, Lade-C, Last-R, Oszilloskop bzw. Multimeter



### 2.3.X.3 Stückliste

Bez.	Element	Bez.	Element

### 2.3.X.4 Ergebnisse

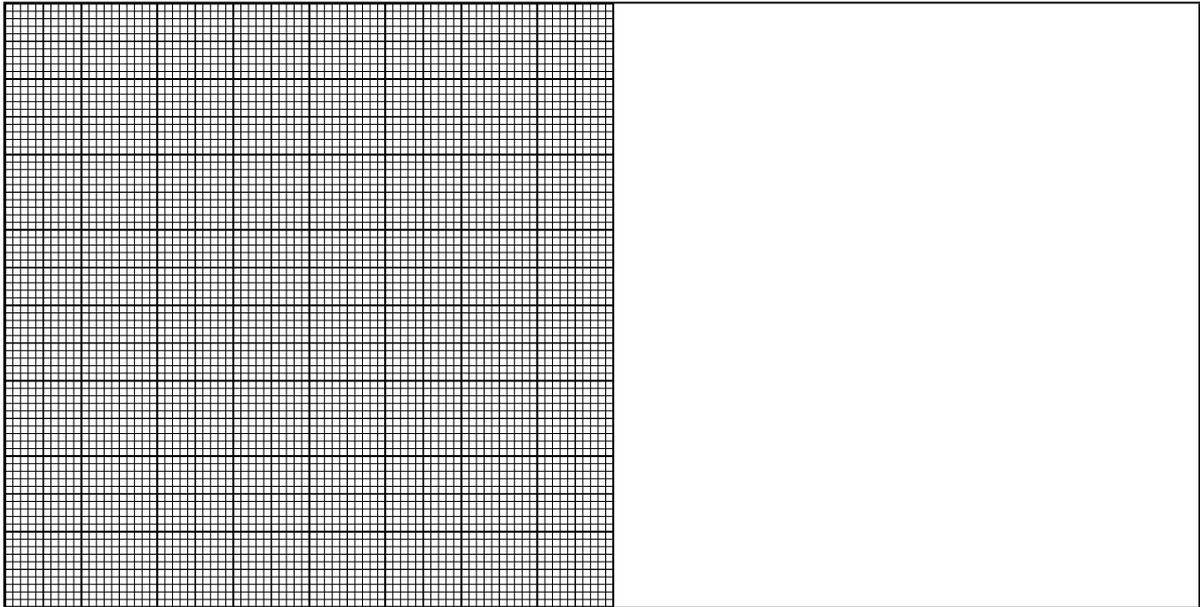

**2.3.X.5 Auswertung**

---

---

---

---

---

---

---

---