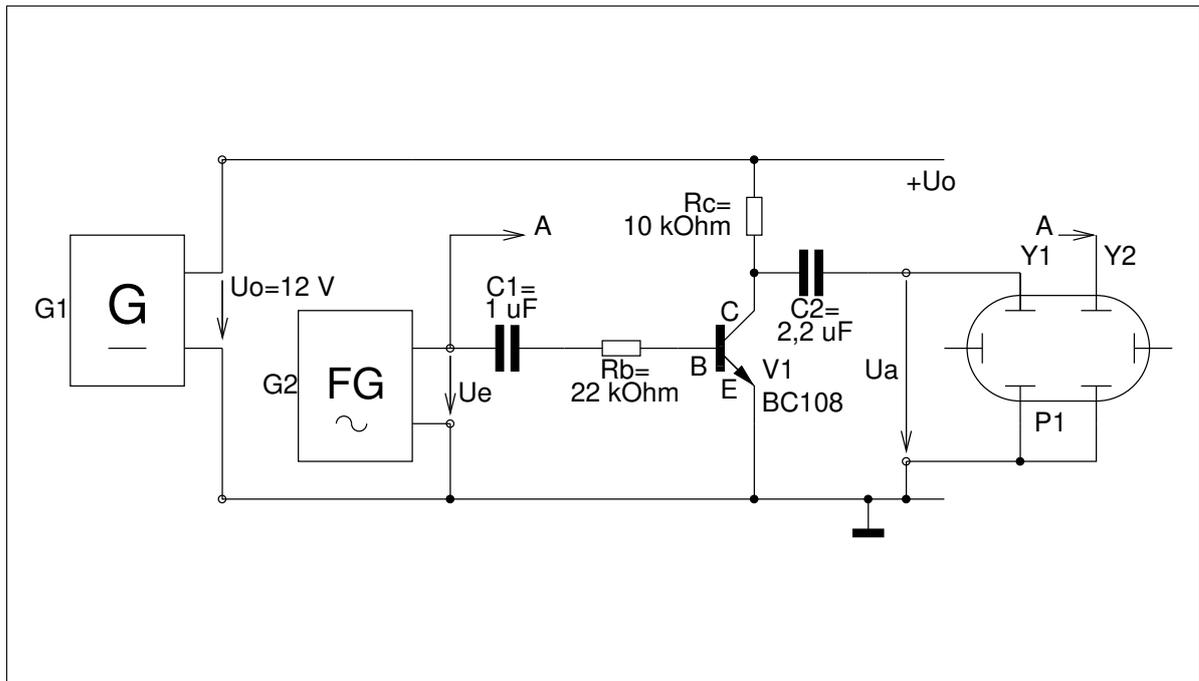


4.1.X Transistor als Verstärker/Einführung – Versuch

4.1.X.1 Ziele/Fragen

- a) Funktioniert diese Schaltung bereits als Transistorverstärker?

4.1.X.2 Aufbau




4.1.X.3 Stückliste

Bez.	Element	Bez.	Element

4.1.X.4 Messungen

- Variation von \hat{U}_e bei einer Frequenz (z.B. $f = 1 \text{ kHz}$)
- Variation von f
- Beobachtung des Schirmbildes

4.1.X.5 Ergebnisse

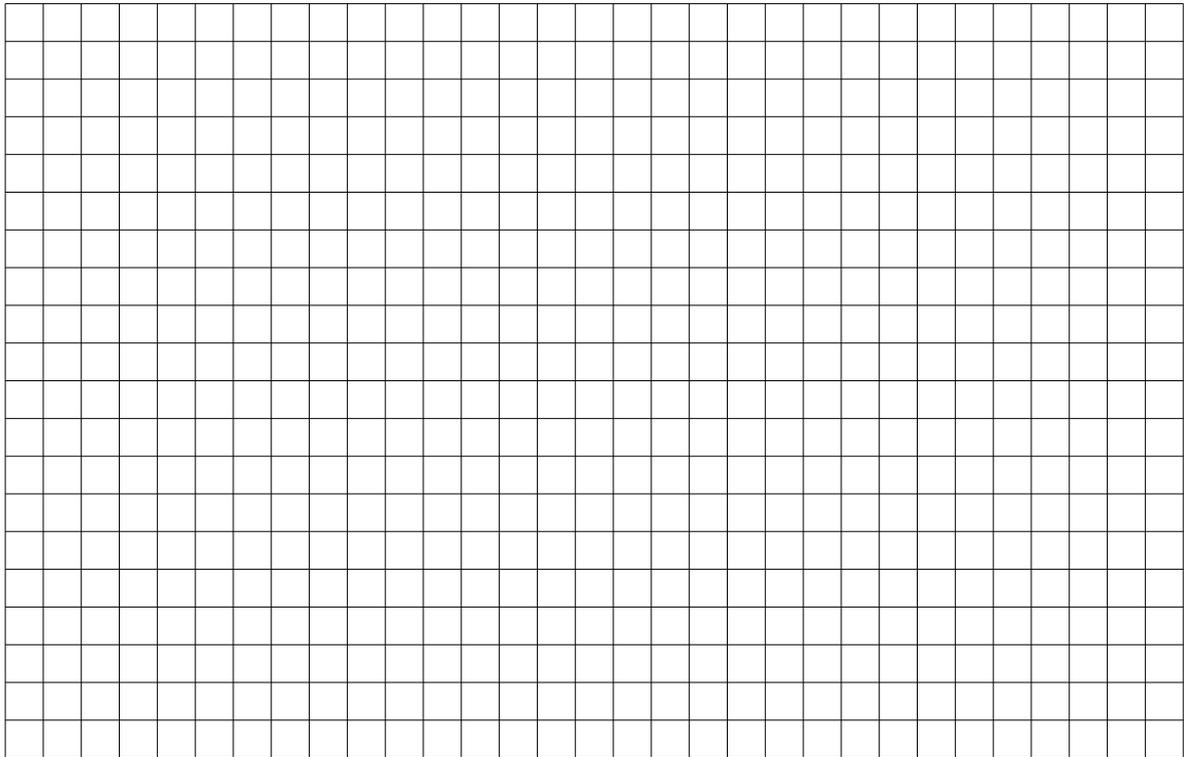**4.1.X.6 Auswertung**
