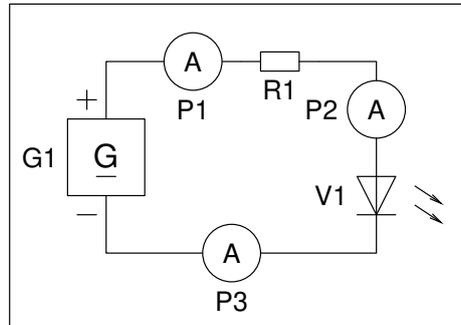


1.2.X Grundlagen/Elektrischer Strom – Versuch

1.2.X.1 Ziele/Fragen

- Wie hoch ist die Stromstärke an verschiedenen Stellen eines Stromkreises mit Leuchtdiode?


1.2.X.2 Aufbau



1.2.X.3 Stückliste

Bez.	Element	Bez.	Element

1.2.X.4 Ergebnisse

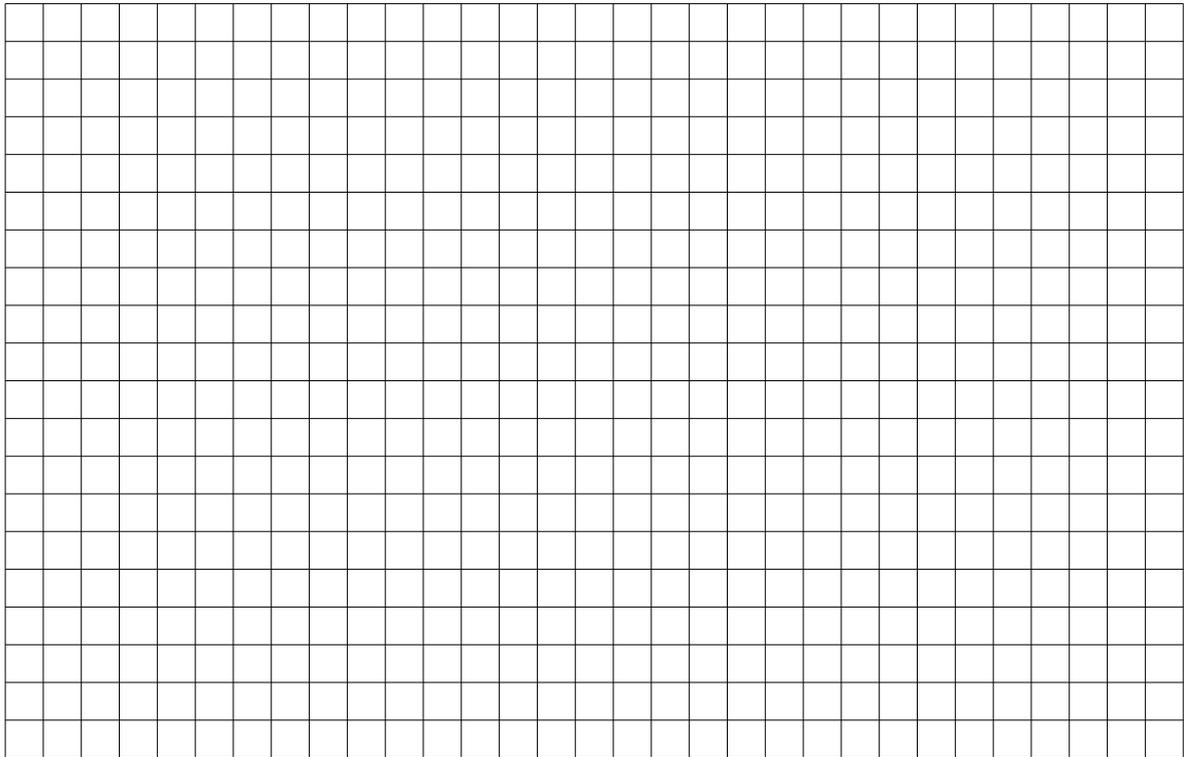**1.2.X.5 Auswertung**
