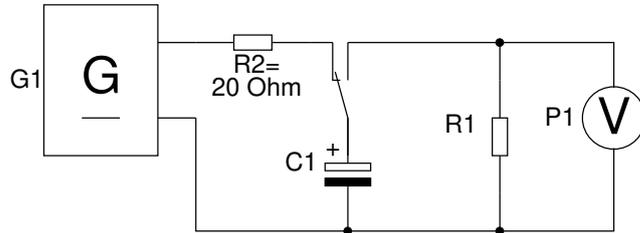


5.4.F Kondensator/Entladekurve – Ergänzungen und Bilder

5.4.F.1 Versuch: Aufbau



5.4.F.2 Auswertung: Verlauf von U_c

