
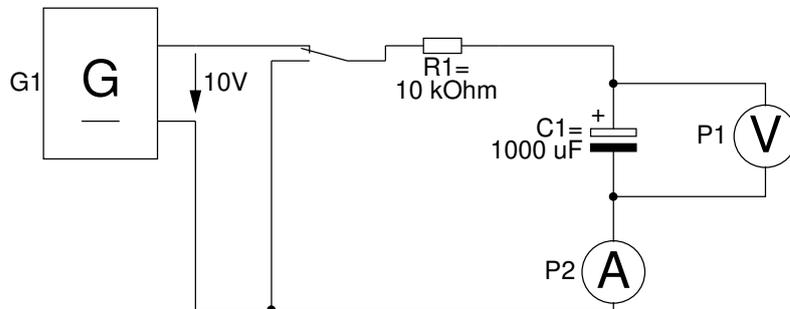


5.6.F Kondensator/Lade- und Entlade-Stromverlauf – Ergänzungen und Bilder

5.6.F.1 Versuch 1: Aufbau

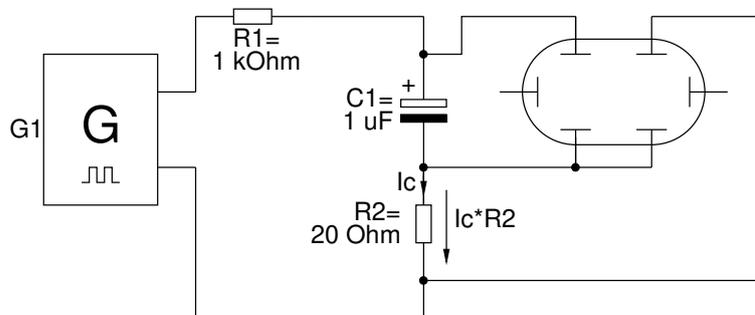

5.6.F.2 Versuch 2: Aufbau



5.6.F.3 Auswertung

