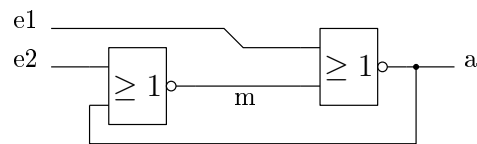


3.6.A Logische Verknüpfungen/Register – Arbeitsblatt

Aufgabe 1: Aufbau und Analyse einer unbekannten Schaltung

Die folgende Schaltung soll untersucht werden.



Dazu sollen Sie einen Versuch vorbereiten, durchführen und auswerten. **Besonderheit: Die Eingabe soll über Taster-Baugruppe erfolgen.** Benutzen Sie folgende Punkte:

- Zielformulierung – Was soll dieser Versuch?
- Aufbauplan – Wie wird die Schaltung mit unseren Logikbausteinen erstellt?

- (kurze) Stückliste – Was wird gebraucht?

Anzahl	Name	Beschreibung

d) Ergebnisdarstellung

e) Auswertung – Welchen Zweck kann diese Schaltung haben?