1.2.X Dioden/Aufnahme einer Kennlinie – Versuch

1.2.X.1 Ziele/Fragen

- Wie groß ist U_F bei $I_F = 10\,\mathrm{mA}$?

1.2.X.2 Aufbau

- Generator als Quelle für veränderliche Gleichspannung ($-15\,\mathrm{V}$ bis $15\,\mathrm{V}$), LED, Vorwiderstand $R_V = 470\,\Omega$, Analog-Amperemeter, Digital-Voltmeter

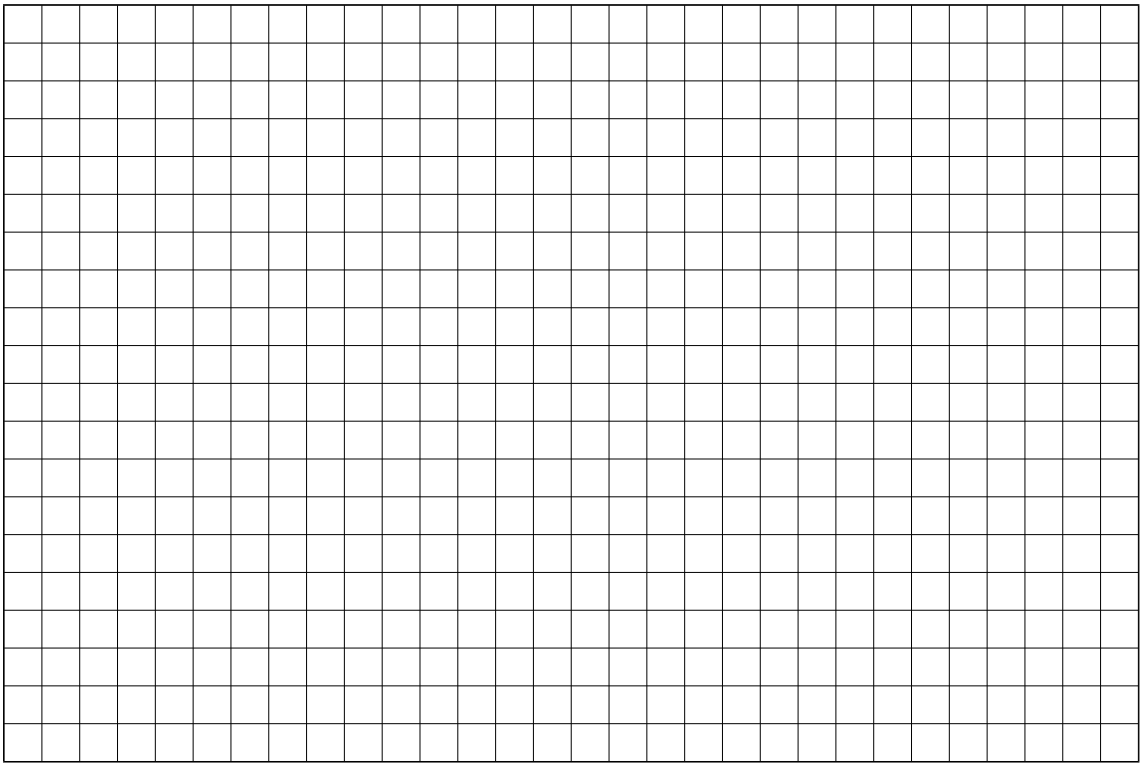

1.2.X.3 Stückliste

Bez.	Element	Bez.	Element

1.2.X.4 Ergebnisse

1.2.X.5 Auswertung